一、 是非題

1.答案: ○

2.答案:○

3.答案: ○ 4.答案: ○

解析:電路形成通路,電流流過燈絲會發光。

5.答案:○ 6.答案:×

解析:電烤箱是將電轉換成熱加熱食物,不是

動力。

7.答案:○ 8.答案:×

解析:外面的塑膠皮不會導電,裡面的銅線或

鋁線才會。

9.答案:○

10.答案: ×

解析:風力、水力、潮汐或地熱都可以產生能

量。

二、 選擇題

1.答案:③

解析:③電鍋是將電轉換成熱來煮熟或加熱食

物,其他三項則是轉換成動力。

2.答案:②

解析: 鐵製迴紋針屬於電的良導體。

3.答案: ④ 4.答案: ③

解析:③沒有開關也能形成通路。

5.答案: ③

解析:銅線是電的良導體。

6.答案:①

解析:②手電筒的電池必須正極接負極,才能形成通路;③手接觸的開關必須使用塑

膠材質,避免觸電危險;④手電筒是把

電轉換成光來產生照明。

7. 答案: ②

8.答案:①

9.答案:①


10.答案:②

解析:太陽能發電是利用太陽能板轉換太陽的

光或熱。


三、 配合題

1.答案:

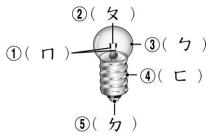

四、畫畫看

1.答案:

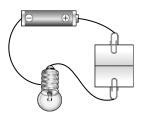

(畫法僅供參考)

解析:厚紙板對摺時,兩個迴紋針互相接觸形 成通路,所以電線要分別接在兩個迴紋 針上。

2.答案:



(書法僅供參考)


3.答案:



(畫法僅供參考)

解析:LED 燈泡長腳要連接電池的正極,短腳 要連接電池的負極。

4.答案:

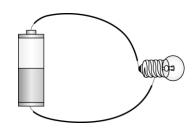

(畫法僅供參考)

五、連連看

1.答案: ①→ケ; ②→攵; ③→ケ; ④→ケ; ⑤→攵

解析:考試卷是紙類,橡皮擦的主要成分則是 天然橡膠,兩個都是電的不良導體;鐵 釘、錫箔紙、鐵尺都含有金屬成分,是 電的良導體。

六、 勾選題

1.答案:(1)v;(3)v;(4)v;(8)v

解析:玻璃(礦物)、蠟筆(蠟)、紙鈔(紙類)、衛生紙(紙類)都不是電的導體

七、對的打V,錯的打X

1.答案:①∨;②∨;③×;④×;⑤×;⑥ ∨

2.答案:(1)×;(2)v;(3)v;(4)×

解析: (1) 凸起的一端是正極,平的一端是負極; (4) LED 燈泡的接腳,一根較長 (長腳),一根較短 (短腳)。

八、閱讀測驗

1.答案:(1)③;(2)①;(3)③

解析:(1)水力、太陽能、風能、各種燃料。